

# Esercitazione 4: Processore RISC-V in Verilog

- **OBIETTIVO: DESCRIVERE IL PROCESSORE RISC-V IN VERILOG e IMPARARE A SCRIVERE IL TESTBENCH PER UN MODULO**
  - Verificare la struttura dei vari moduli che lo compongono in modo da descrivere i corrispondenti moduli del processore RISC-V a 64 bit
  - Ad **OGNI GRUPPO** è assegnato un modulo: il gruppo dovrà scrivere un testbench per fare il testing del modulo assegnato
  - Verificare nel Verilogger la correttezza del diagramma temporale di ciascun modulo
  - Possibilmente: mettiamo insieme tutti i moduli per avere una descrizione completa del processore RISC-V

# Ricapitolazione dei formati e istruzioni principali

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0	
funct7				rs2			rs1		funct3		rd		opcode		<b>R-type</b>
imm[11:0]							rs1		funct3		rd		opcode		<b>I-type</b>
imm[11:5]				rs2			rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		<b>S-type</b>
imm[12]		imm[10:5]			rs2			rs1		funct3		imm[4:1]	imm[11]	opcode	<b>B-type</b>
imm[31:12]										rd		opcode		<b>U-type</b>	
imm[20]		imm[10:1]			imm[11]		imm[19:12]			rd		opcode		<b>J-type</b>	

<u>Istruzione</u>	<u>Significato</u>	<u>Variante</u>	<u>Significato</u>
<code>add x5,x6,x7</code>	<code>x5 = x6 + x7</code>	<code>addi x5,x6,10</code>	<code>x5 = x6 + 10</code>
<code>sub x5,x6,x7</code>	<code>x5 = x6 - x7</code>		
<code>slt x5,x6,x7</code>	<code>x5 = (x6 &lt; x7) ? 1 : 0</code>	<code>slti x5,x6,10</code>	<code>x5 = (x6 &lt; 10) ? 1 : 0</code>
<code>ld x5,100(x9)</code>	<code>x5 = Memory[x9+100] (64 bit)</code>	<code>lw x5,100(x9)</code>	<code>(32 bit)</code>
<code>sd x5,100(x9)</code>	<code>Memory[x9+100] = x5 (64 bit)</code>	<code>sw x5,100(x9)</code>	<code>(32 bit)</code>
<code>bne x6,x7,L</code>	<code>salta a L se x6 != x7 (L si trova a offset imm13=(&amp;L-PC))</code>		
<code>beq x6,x7,L</code>	<code>salta a L se x6 == x7 (L si trova a offset imm13=(&amp;L-PC))</code>		
<code>lui x5,imm20</code>	<code>carica imm20 nei 20 bit alti</code>		
<code>jal FUN</code>	<code>esegue la funzione FUN (che si trova a offset imm21=(&amp;FUN-PC))</code>		
<code>ret</code>	<code>ritorna da funzione (jalr x0,0(x1))</code>		

# Programma riscvtest.s → derivare gli opcode = bit 6:0

func7,func3 = bit 31:25,14:12, o immediate,func3=bit 31:20,14:12, o...

	ISTRUZIONE ASSEMBLY		PC	STR.MACCHINA	OPCODE	R-type:func7,func3
main:	addi x5, x0, 5	# initialize x5 = 5	0	00500293	→ 13	→ 005,0
	addi x6, x0, 12	# initialize x6 = 12	4	00c00313	→ 13	→ 00c,0
	addi x7, x6, -9	# initialize x7 = 3	8	ff730393	→ 13	→ ff7,0
	add x3, x0, x0	# initialize x3 = 0	c	000001b3	→ 33	→ 00,0
	or x8, x7, x5	# x8 = (3 OR 5) = 7	10	0053e433	→ 33	→ 00,6
	and x9, x6, x8	# x9 = (12 AND 7) = 4	14	008374b3	→ 33	→ 00,7
	add x9, x9, x8	# x9 = 4 + 7 = 11	18	008484b3	→ 33	→ 00,0
	beq x9, x7, end	# shouldn't be taken	1c	02748263	→ 63	→ 012,0
	slt x8, x6, x8	# x8 = 12 < 7 = 0	20	00832433	→ 33	→ 00,2
	beq x8, x0, around	# should be taken	24	00040463	→ 63	→ 004,0
	addi x9, x0, 0	# shouldn't happen	28	00000493	→ 13	→ 000,0
around:	slt x8, x7, x5	# x8 = 3 < 5 = 1	2c	0053a433	→ 33	→ 00,2
	add x7, x8, x9	# x7 = 1 + 11 = 12	30	009403b3	→ 33	→ 00,0
	sub x7, x7, x5	# x7 = 12 - 5 = 7	34	400538b3	→ 33	→ 20,0
	add x9, x3, x6	# x9 = 10008000 + 12	38	006184b3	→ 33	→ 00,0
	sw x7, 68(x9)	# [10008050] = 7	3c	0474a223	→ 23	→ 047,2
end:	lw x5, 80(x3)	# x5 = [10008050] = 7	40	0501a283	→ 03	→ 050,2

I-type:imm,func3

B-type:bit31:25,11:5→imm[12],imm[10:5],imm[4:1],imm[11],func3


S-type:bit31:25,11:5→imm[11:5],imm[4:0],func3

# Costruzione del Datapath del processore RISC-V

• c.f. PHRV1 figura 4.11

Gestione indirizzo istruzione successiva

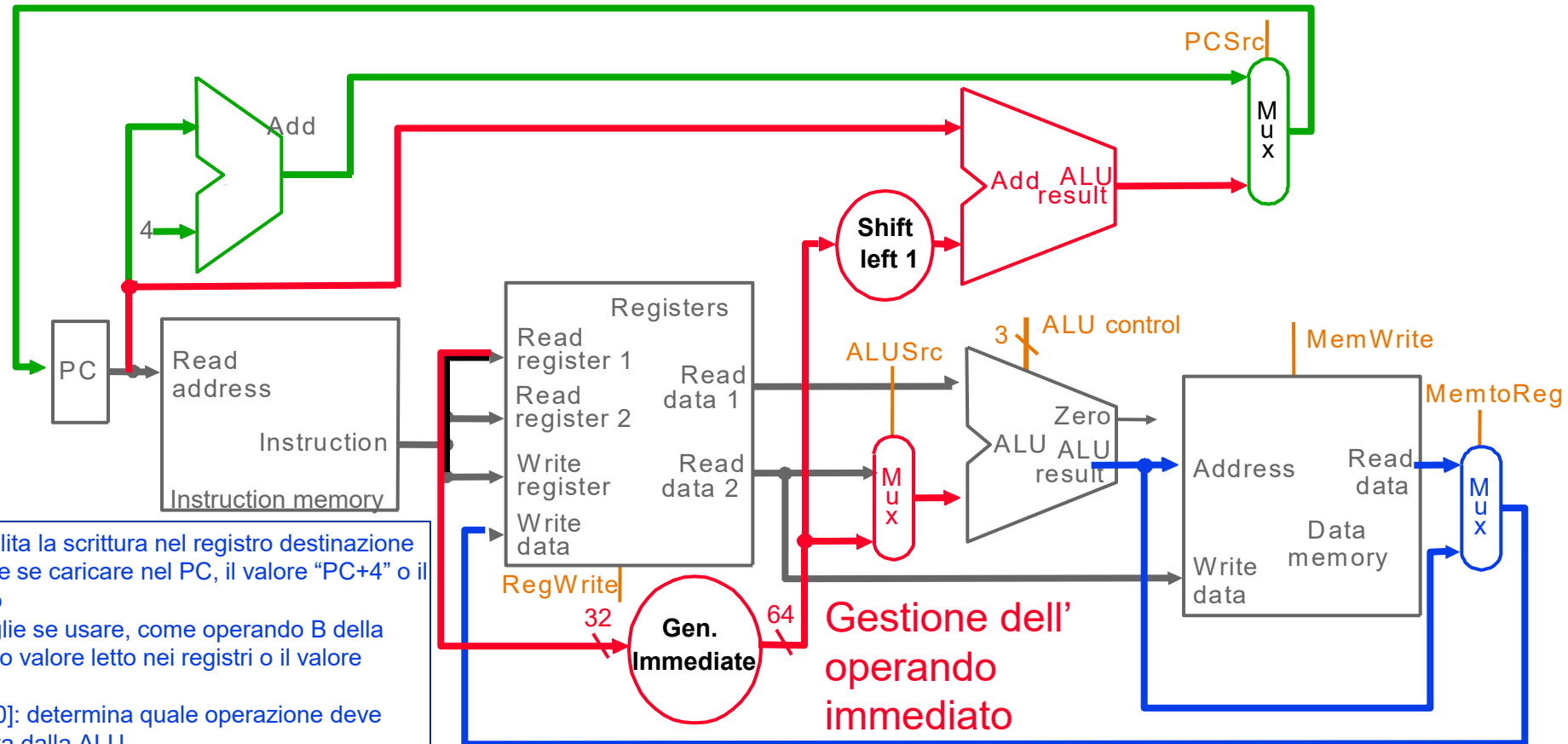
I segnali di controllo vengono pilotati in base a "op-code" e "funct" dell'istruzione:



- **RegWrite:** abilita la scrittura nel registro destinazione
- **PCSrc:** sceglie se caricare nel PC, il valore "PC+4" o il target del salto
- **ALUSrc:** sceglie se usare, come operando B della ALU, il secondo valore letto nei registri o il valore immediato
- **AluControl[2:0]:** determina quale operazione deve essere eseguita dalla ALU
- **MemWrite:** abilita la scrittura nella memoria
- **MemtoReg:** sceglie se scrivere nel registro destinazione il valore letto dalla memoria o il risultato prodotto dalla ALU

Gestione del risultato della ALU o dato dalla memoria

# Datapath del RISC-V (più preciso)

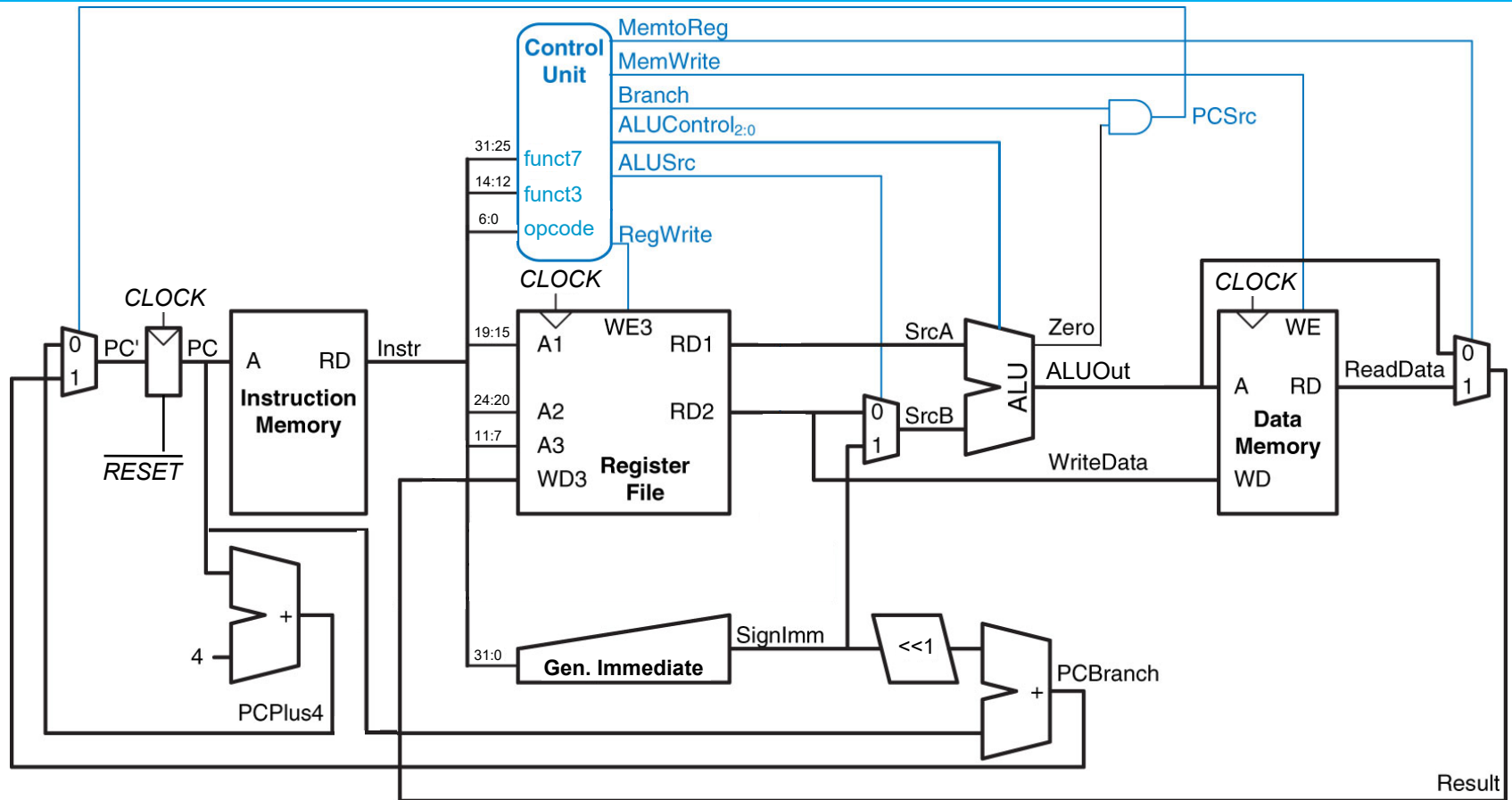

RegWrite  
PCSrc  
ALUSrc  
AluControl[2:0]  
MemWrite  
MemtoReg

MemRead

Non c'e' rispetto al Patterson

Branch Nuovo


ALUcontrol 3 fili anziche' 4

TESTBENCH:


```

`timescale 1ns/1ps
module cpu_testbench;
    reg reset_; initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #400; end
    reg clock; initial clock=0; always #5 clock<=(!clock);
    initial begin wait(reset_); #180 $finish; end
    riscvmem cpu(clock,reset_);
endmodule
    
```

# RISC-V processor

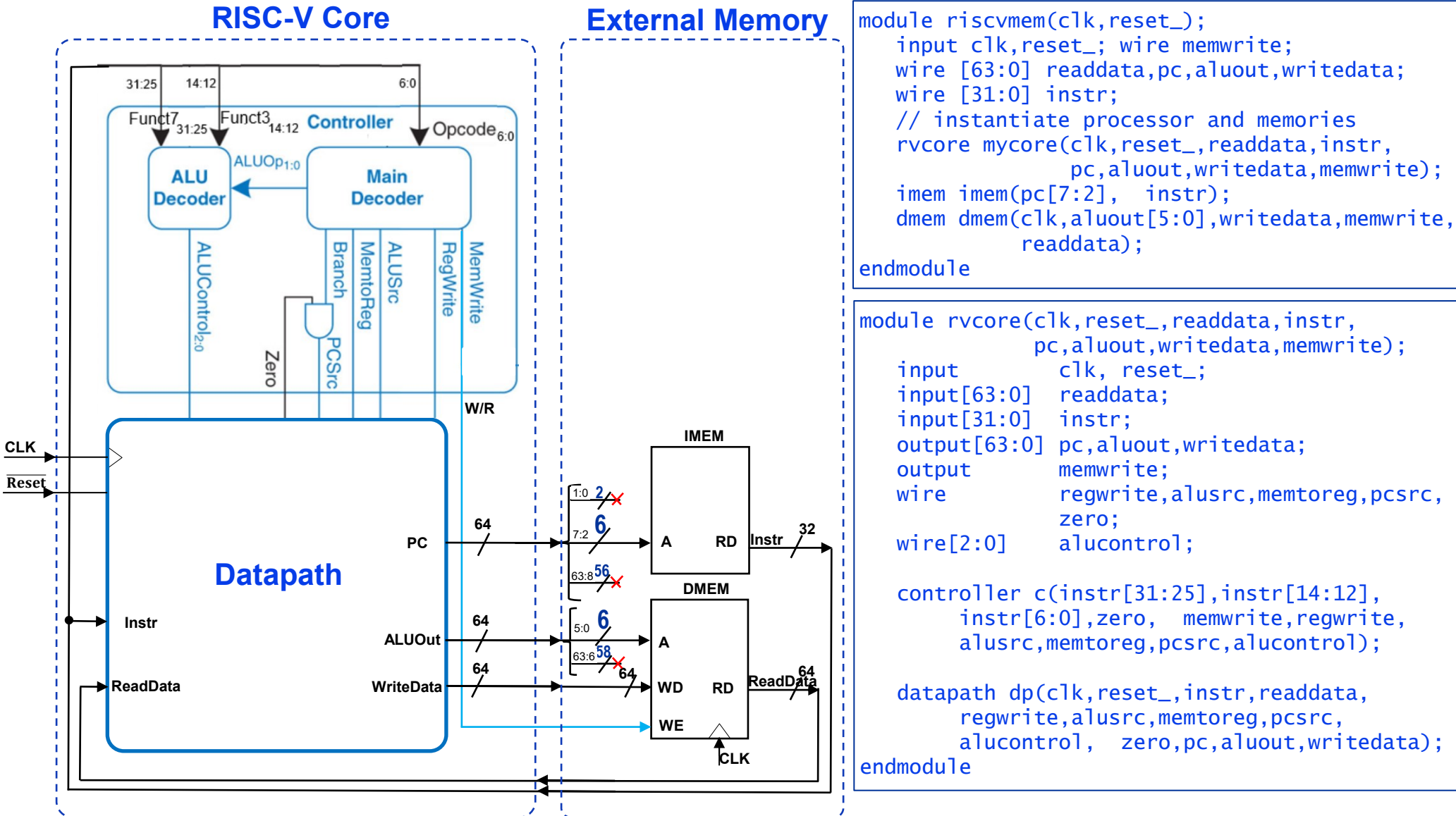

# RISC-V Controller

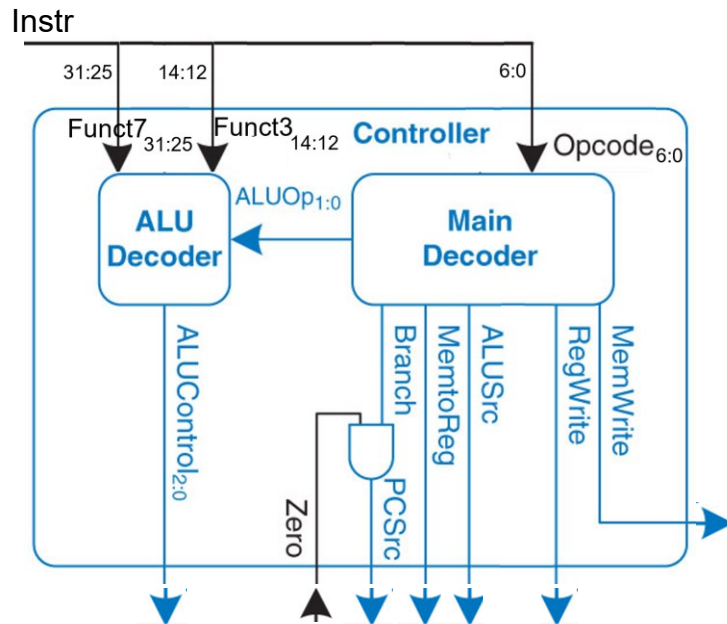


```
module controller(funct7,funct3,opcode,zero,
                 memwrite,regwrite,alusrc,memtoereg,
                 pcsrc,alucontrol);
    input[2:0] funct3;
    input[6:0] opcode,funct7;
    input zero;
    output memwrite,regwrite,alusrc,memtoereg,pcsrc;
    output [2:0] alucontrol;
    wire [1:0] aluop;
    wire branch;

    maindec md(opcode, memwrite,regwrite,alusrc,
              memtoereg,branch,aluop);
    aludec ad(funct7,funct3,aluop, alucontrol);
    assign pcsrc = branch & zero;
endmodule
```


# RISC-V Main Decoder

# e RISC-V ALU Decoder

 

```

module maindec(opcode, memwrite, regwrite, alusrc, memtoReg, branch, aluop);
    input [6:0] opcode;
    output memwrite, regwrite, alusrc, memtoReg, branch; output [1:0] aluop; reg [7:0] controls;
    assign {regwrite, alusrc, branch, memwrite, memtoReg, aluop} = controls;
    always @(opcode) casex(opcode) // (opcode->controls)
        7'b0110011: controls <= 7'b1000010; // R-TYPE (0x33->0x42)
        7'b0000011: controls <= 7'b1100100; // LW (0x03->0x64)
        7'b0100011: controls <= 7'b0101000; // SW (0x23->0x28)
        7'b1100011: controls <= 7'b0010001; // BEQ (0x63->0x11)
        7'b0010011: controls <= 7'b1100000; // ADDI (0x13->0x60)
        default: controls <= 7'bxxxxxxx; // illegal op
    endcase
endmodule
    
```

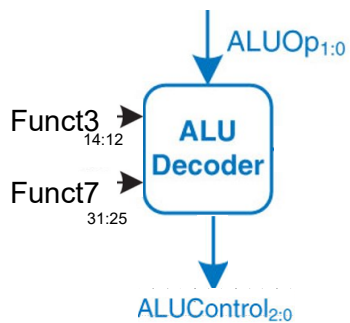


```

module aludec(funct7, funct3, aluop, alucontrol);
    input [6:0] funct7; input [2:0] funct3; input [1:0] aluop;
    output [2:0] alucontrol; reg [2:0] alucontrol;
    always @(aluop or funct3 or funct7) casex(aluop) // (aluop->alucontrol)
        2'b00: alucontrol <= 3'b010; //lw/sw/addi 0->2 alu=add
        2'b01: alucontrol <= 3'b110; //beq 1->6 alu=eq
        2'b10: casex(funct3) //R-TYPE instructions 2->R-type
            3'b000: casex(funct7) //add or sub (funct3->alucontrol)
                7'b0000000: alucontrol <= 3'b010; //add 0(funct7=0x00)->2 alu=add
                7'b0100000: alucontrol <= 3'b110; //sub 0(funct7=0x20)->6 alu=sub
            endcase
            3'b111: alucontrol <= 3'b000; //and 7->0 alu=and
            3'b110: alucontrol <= 3'b001; //or 6->1 alu=or
            3'b010: alucontrol <= 3'b111; //slt 2->7 alu=slt
            default: alucontrol <= 3'bxxx; //??? Unknown funct3
        endcase
        default: alucontrol <= 3'bxxx; //??? Unknown aluop
    endcase
endmodule
    
```

ALUcontrol	Function
0 00 =0	AND
0 01 =1	OR
0 10 =2	ADD
1 10 =6	SUB
1 11 =7	SLT
1 10 =6	EQ




# RISC-V Registerfile, Adder, ALU

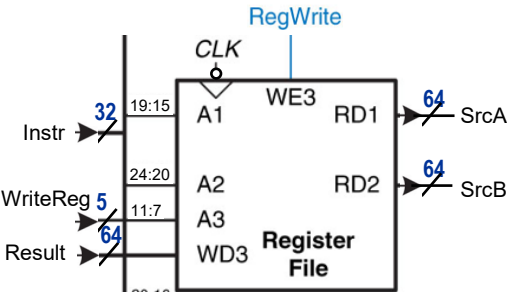

```


module regfile(clk,we3,a1,a2,a3,wd3, rd1,rd2);
    input clk,we3; input[4:0] a1,a2,a3; input[63:0] wd3;
    output[63:0] rd1,rd2; reg[63:0] rd1,rd2;
    reg[63:0] rf[0:31];
    // three ported register file: read two ports combinationally;
    // write third port on falling edge of clk; register 0 hardwired to 0
    always @(negedge clk) if (we3) rf[a3] <= wd3;
    always @(a1) rd1 <= (a1 != 0) ? rf[a1] : 0;
    always @(a2) rd2 <= (a2 != 0) ? rf[a2] : 0;
endmodule
    
```

 

ALUcontrol	Function
0 00	AND
0 01	OR
0 10	ADD
1 10	SUB
1 11	SLT
1 10	EQ

```

module alu(a,b,aluctrl, aluout,zero);
    input[63:0] a,b; input[2:0] aluctrl;
    output[63:0] aluout; output zero;
    assign zero = (aluout==0);
    always @(aluctrl or a or b) #0.1 //delay to avoid infinite speed loops
        casex (aluctrl)
            0: aluout <= a & b;
            1: aluout <= a | b;
            2: aluout <= a + b;
            6: aluout <= a - b;
            7: aluout <= a<b ? 1:0;
            default: aluout<=0; // should not happen!
        endcase
endmodule
    
```

 

```

module adder(a,b, aluout);
    input[63:0] a,b;
    output[63:0] aluout;
    assign aluout=a+b;
endmodule
    
```


# Shift-Left-1, Gen-Immediate, Resettable Flip-flop, MUX2



```

module genimm(a, z);
  input[31:0] a; output[63:0] z; reg[11:0] y; wire[6:0] opc;
  assign opc=a[6:0];
  always @(a or opc) casex(opc)
    7'b00x0011: y <= a[31:20];
    7'b0100011: y <={a[31:25],a[11:7]};
    7'b1100011: y <={a[31],a[7],a[30:25],a[11:8]};
  endcase
  assign z = {{52{y[11]}}, y};
endmodule


```

 

```

module sl1(a, y); // shift left by 1
  input[63:0] a; output[63:0] y;
  assign y = {a[62:0], 1'b0};
endmodule


```

 

```

module flopr (clk,reset_,d, q);
  parameter WIDTH = 8;
  input [WIDTH-1:0] d; input clk, reset_;
  output [WIDTH-1:0] q; reg [WIDTH-1:0] q;
  always @(posedge clk) // reset on posedge
    #1.1 if (!reset_) q <= 0; //delay to avoid infinite speed loops
    else q <= d;
endmodule

```

 


```


module mux2 (d0,d1,s, y);
  parameter WIDTH = 64;
  input[WIDTH-1:0] d0, d1; input s; output[WIDTH-1:0] y;
  assign y = s ? d1 : d0;
endmodule

```

# Instruction Memory and Data Memory

 

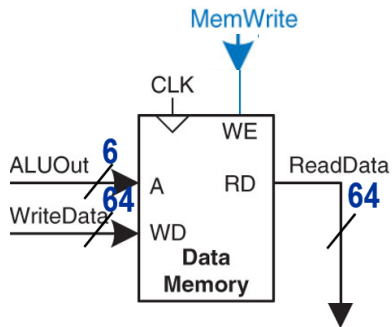
```
module imem(a, rd);  
    input[5:0] a; output[31:0] rd;  
    reg[31:0] ROM[0:63];  
    initial $readmemh("memfilerv.dat", ROM);  
    assign rd = ROM[a]; // word aligned  
endmodule
```



```
module dmem(clk,a,wd,we, rd);  
    input clk, we; input[5:0] a; input[63:0] wd; output[63:0] rd;  
    reg[63:0] RAM[0:7]; // 64 bytes (i.e., 8 dwords)  
    assign rd = RAM[a[5:3]]; // dword aligned  
    always @(posedge clk)  
        if (we) RAM[a[5:3]] <= wd;  
endmodule
```

# RISC-V Datapath

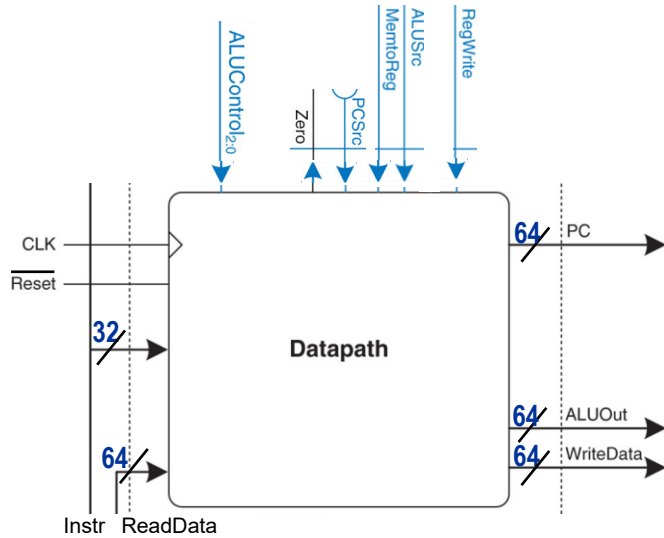

```

module datapath(clk,reset_,instr,readdata,regwrite,
                alusrc,memtoreg,pcsrc,alucontrol,
                zero,pc,aluout,writedata);


    input        clk,reset_;
    input[31:0]  instr;
    input[63:0]  readdata;
    input        regwrite,alusrc,pcsrc,memtoreg;
    input[2:0]   alucontrol;
    output       zero;
    output[63:0] pc,aluout,writedata;
    wire[63:0]   pcnext,pcplus4,pcbranch,signimmsh;
    wire[63:0]   signimm,srca,srcb,result;

    // next PC logic
    flopr #(64)  pcreg(clk,reset_,pcnext,          pc);
    adder       pcadd1(pc,64'b100,                pcplus4);
    sll        immsh(signimm[63:0],              signimmsh);
    adder      pcadd2(pc,signimmsh,              pcbranch);
    mux2 #(64)  brmux(pcplus4,pcbranch,pcsrc,    pcnext);

    // register file logic
    regfile    rf(clk,regwrite,instr[19:15],instr[24:20],
                 instr[11:7],result,          srca,writedata);
    mux2 #(64)  resmux(aluout,readdata,memtoreg,  result);
    genimm     gimm(instr,          signimm);

    // ALU logic
    mux2 #(64)  srcbmux(writedata,signimm,alusrc,  srcb);
    alu        alu(srca,srcb,alucontrol,        aluout,zero);
endmodule

```

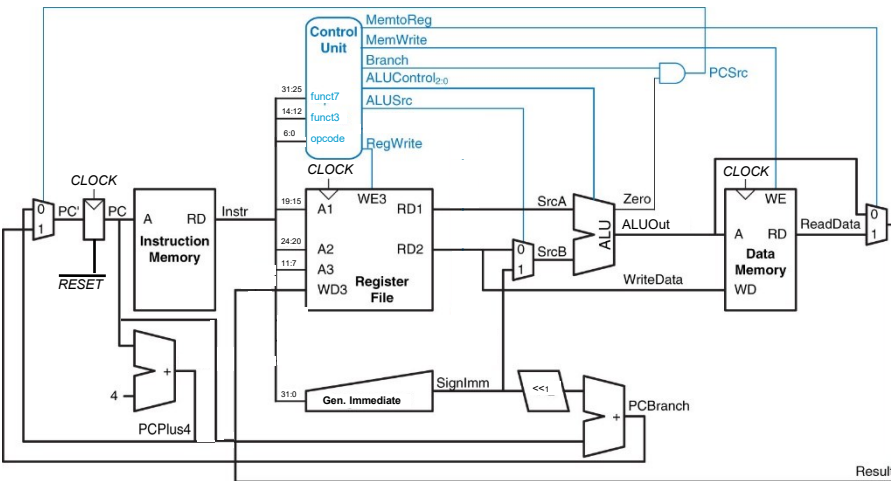

# ESERCIZIO (a gruppi - ogni fila un gruppo)

- Costruire il TESTBENCH **\*\*SEPARATO\*\*** per i seguenti moduli:
  - FILA1: CONTROLLER
  - FILA2: MAIN-DEC
  - FILA3: ALU-DEC
  - FILA4: REGFILE
  - FILA5: ALU
  - FILA6: GEN-IMM + SL1
  - FILA7: FLOPR + MUX2
  - FILA8: IMEM + DMEM
- TESTBENCH (versione estesa per verificare più segnali):

```
module cpu_testbench;
  reg reset_; initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #400; end
  reg clock;  initial clock=0; always #5 clock<=(!clock);
  initial begin wait(reset_); #180 $finish; end
  wire[63:0] PC; wire[11:0] IMM; wire[31:0] IR; wire[6:0] OPCODE, FUNCT7;
  wire[2:0] FUNCT3,ALUCTRL; wire[4:0] RD, RS1, RS2; wire[1:0] ALUOP;
  assign PC=cpu.mycore.dp.pc,IR=cpu.mycore.dp.instr, ALUCTRL=cpu.mycore.dp.alu.aluctrl;
  assign ALUOP=cpu.mycore.c.ad.aluop;
  assign OPCODE=cpu.mycore.c.opcode,FUNCT7=cpu.mycore.c.funct7;
  assign FUNCT3=cpu.mycore.c.funct3,RD=cpu.mycore.dp.rf.a3;
  assign RS1=cpu.mycore.dp.rf.a1,RS2=cpu.mycore.dp.rf.a2;
  wire[63:0] A,B,RESULT; assign A=cpu.mycore.dp.srca,B=cpu.mycore.dp.srcb;
  assign RESULT=cpu.mycore.dp.result, IMM=cpu.mycore.dp.gimm.y;
  initial begin wait(reset_); #180
    $display("X5=%h (should contain '00000007')",cpu.mycore.dp.rf.rf[5]);
    $finish;
  end
  riscvmem cpu(clock,reset_);
endmodule
```