 

LEZIONE N° 94

Reti Logiche Sequenziali
(parte seconda)

Latch SR in Verilog

```
module Latch_SR(Q,QN,S,R)
  input S,R;
  output Q,QN;
  assign #1 Q=~(R|QN);
  assign #1 QN=~(S|Q);
endmodule
```



RAM 256x4 in Verilog

Cortesia da Prof. P. Corsini

```
module Ram(data, address, s_, mr_, mw_);  
    input [7:0]  address;  
    inout [3:0]  data;  
    input        s_;  
    input        mr_;  
    input        mw_;  
    reg  [3:0] LOCATION[0:255]; // 256 memory cells  
    wire alfa=~(s_|mr_);  
    wire beta=~(s_|mw_);  
  
    assign data=(alfa==1)? LOCATION[address]:'BZZ ;    //READ  
    always @(mw_ or data)if(beta==1) LOCATION[address]= data; //WRITE  
  
endmodule
```

ROM 4x8

Cortesia da Prof. P. Corsini

```
module Eprom(d7_d0, address, s_, oe_);
    input  [1:0]  address;
    output [7:0]  d7_d0;
    input          s_;
    input          oe_;

    wire alfa=~(s_|oe_);
    assign d7_d0=(alfa==0)? 'BZZ : LOCATION(address);


    function [7:0] LOCATION;
        input [1:0] address;
        casex(address)
            0:      LOCATION = 0;
            1:      LOCATION = 1;
            2:      LOCATION = 2;
            3:      LOCATION = 3;
        endcase
    endfunction
endmodule
```

Macchina di Mealy asincrona

- Le variabili d'uscita, in un determinato istante, sono funzione del valore degli ingressi e delle variabili di stato

$$Z(t) = F(X(t), S(t))$$

$$S'(t) = G(X(t), S(t))$$

 


La rete CN è una rete combinatoria

Macchina di MEALY (sincronizzata)

- Le uscite sono funzioni delle variabili di stato e degli ingressi

$$Z(t) = f(X(t), S(t-1))$$

$$S(t) = g(X(t), S(t-1))$$

 

STAR e' costituito da
Flip-Flop D

Macchina di MOORE (sincronizzata)


- Le variabili d'uscita, in un determinato istante, sono funzione del sole variabili di stato

$$Z(t) = f(S(t-1))$$

$$S(t) = g(X(t), S(t-1))$$

In MOORE: l'uscita dipende solo dallo stato

 $S(t-1)$ e' lo stato presente
 $S(t)$ e' lo stato successivo




Macchina di Mealy Ritardata (sincronizzata)

- Le uscite sono funzioni delle variabili di stato e degli ingressi, ma risultano sincronizzate

$$Z(t) = f(X(t-1), S(t-1))$$


$$S(t) = g(X(t), S(t-1))$$

 In MEALY: l'uscita dipende sia dallo stato che dagli ingressi




Specifica di una FSM per implementazione con Moore

 - S0 → Riscaldamento Acceso
- S1 → Riscaldamento Spento



cold/hot	CN1			
	00	01	11	10
Off (0)	0	0	-	1
On (1)	1	0	-	1


$$q_{next} = cold + \overline{hot} * q$$

 

In genere MOORE produce piu' stati, ma si puo' implementare usando solo LUT

Specifica di una FSM per implementazione con Mealy

 - S0 → Riscaldamento Spento
- S1 → Riscaldamento Acceso



FARE PER ESERCIZIO


In genere MEALY produce meno stati, ma puo' richiedere sia LUT che logica aggiuntiva

Template generale per Moore in Verilog

```
module Moore(z,x,clock,reset_);
    input          clock, reset_;
    input  [N-1:0]  x;
    output [M-1:0]  z;
    reg      [W-1:0] STAR;
    parameter S0=codifica0, ..., SKmeno1=codificaKmeno1;
    assign z=(STAR==S0)?codifica0:
            (STAR==S1)?codifica1:
            ...
            /*(STAR==SKmeno1)*/ codificaKmeno1;
    always @(reset_==0) #1 STAR<=stato_iniziale;
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex(STAR)
            S0: STAR<=g0(x);
            S1: STAR<=g1(x);
            ...
            SKmeno1: STAR<=gKmeno1(x);
        endcase
endmodule
```

 Esempio - riconoscitore di sequenza 11,01,10 con Moore

```
module ricseq110110moore(z,x,clk,reset_);
    input          clk, reset_;
    input  [1:0]    x;
    output          z;
    reg  [1:0]      STAR;
    parameter  S0='B00, S1='B01, S2='B10, S3='B11;
    assign  z=(STAR==S3)?1:0;
    always @(reset_==0) #1 STAR<=S0;
    always @(posedge clk) if (reset_==1) #3
        casex(STAR)
            S0: STAR<=(x=='B11)?S1:S0;
            S1: STAR<=(x=='B01)?S2:(x=='B11)?S1:S0;
            S2: STAR<=(x=='B10)?S3:(x=='B11)?S1:S0;
            S3: STAR<=(x=='B11)?S1:S0;
        endcase
endmodule
```




Template generale per Mealy in Verilog

```
module Mealy(z,x,clock,reset_);
    input          clock, reset_;
    input  [N-1:0]  x;
    output [M-1:0]  z;
    reg  [W-1:0]    STAR;
    parameter  S0=codifica0, ..., SKmeno1=codificaKmeno1;
    assign z=(STAR==S0)?f0(x):
            (STAR==S1)?f1(x):
            ...
            /*(STAR==SKmeno1)*/ fKmeno1(x);
    always @(reset_==0) #1 STAR<=stato_iniziale;
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex(STAR)
            S0: STAR<=g0(x);
            S1: STAR<=g1(x);
            ...
            SKmeno1: STAR<=gKmeno1(x);
        endcase
endmodule
```

 Esempio - riconoscitore di sequenza 11,01,10 con Mealy

```
module ricseq110110mealy(z,x,clk,reset_);
  input          clk, reset_;
  input [1:0]    x;
  output         z;
  reg [1:0]      STAR;
  parameter S0=`B00, S1=`B01, S2=`B10;
  assign z=((STAR==S2)&(x==`B10))?1:0;
  always @(reset_==0) #1 STAR<=S0;
  always @(posedge clk) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
      S0: STAR<=(x==`B11)?S1:S0;
      S1: STAR<=(x==`B01)?S2:(x==`B11)?S1:S0;
      S2: STAR<=(x==`B11)?S1:S0;
    endcase
endmodule
```




Template generale per Mealy Ritardato in Verilog

```
module MealyRitardato(z,x,clock,reset_);
    input          clock, reset_;
    input  [N-1:0]  x;
    output [M-1:0]  z;
    reg     [W-1:0]  STAR;
    reg     [M-1:0]  OUTR;
    parameter  S0=codifica0, ..., SKmeno1=codificaKmeno1;
    assign      z=OUTR;
    always @(reset_==0) #1 begin STAR<=...; OUT<=...; end;
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex(STAR)
            S0: begin OUTR<=f0(x); STAR<=g0(x); end
            S1: begin OUTR<=f1(x); STAR<=g1(x); end
            ...
            SKmeno1: begin OUTR<=fKmeno1(x); STAR<=gKmeno1(x); end
        endcase
endmodule
```

 Esempio - riconoscitore di sequenza 11,01,10 con Mealy Rit


```
module ricseq110110mealyritardato(z,x,clock,reset_);  
    input          clock, reset_;  
    input [1:0]    x;  
    output         z;  
    reg [1:0]      STAR;  
    reg            OUTR;  
    parameter S0=`B00, S1=`B01, S2=`B10;  
    assign         z=OUTR;  
    always @(reset_==0) #1 begin; OTR<=0; STAR<=S0; end  
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3  
        casex(STAR)  
            S0: OTR<=0; STAR<=(x=='B11)?S1:S0; end  
            S1: OTR<=0; STAR<=(x=='B01)?S2:(x=='B11)?S1:S0; end  
            S2: OTR<=(x=='B10)?1:0; STAR<=(x=='B11)?S1:S0; end  
        endcase  
endmodule
```




Flip-Flop JK

- Il FF-JK e' tale che in corrispondenza del fronte in salita del clock:
- per JK=10 l'uscita va a 1,
per JK=01 l'uscita va a 0,
per JK=00 il FF conserva (l'uscita resta inalterata)
per JK=11 il FF commuta (l'uscita diventa il suo negato)

```
module FFJK(q,j,k,clock,reset_);  
    input          clock, reset_;  
    input          j,k;  
    output         q;  
    reg            STAR;  
    parameter      S0=0, S1=1;  
    assign q=(STAR==S0)?0:1;  
    always @(reset_==0) #1 STAR<=0;  
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3  
        casex(STAR)  
            S0: STAR<=(j==1)?S1:S0;  
            S1: STAR<=(k==1)?S0:S1;  
        endcase  
endmodule
```

 

Sintesi del FF-JK con Moore

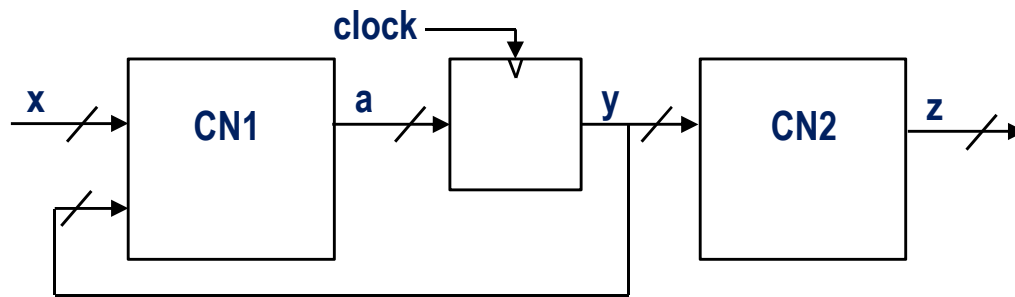




- 2 stati → STAR ha 1 bit
- → a ha 1 bit, y ha 1 bit
z ha 1 bit, (x ha 2 bit)

per JK=10 l'uscita va a 1,
per JK=01 l'uscita va a 0,
per JK=00 il FF conserva
per JK=11 il FF commuta


Tabella delle transizioni
e delle uscite

jk \	00	01	11	10	q
s0	s0	s0	s1	s1	0
s1	s1	s0	s0	s1	1

Stato	y0
s0	0
s1	1

   

 Sintesi del riconoscitore di sequenza 11,01,10 con Moore



- 4 stati → STAR ha 2 bit
- → a ha 2 bit, y ha 2 bit
z ha 1 bit, (x ha 2 bit)

Stato	y1 y0
S0	00
S1	01
S2	11
S3	10

Handwritten Karnaugh map for CN1:

		x_1, x_0			
		00	01	11	10
y_1, y_0	S^0 00	00	00	01	00
	S^1 01	00	11	01	00
	S^2 11	00	00	01	10
	S^3 10	00	00	01	00



$$a_1 = \bar{x}_1 x_0 \bar{y}_1 y_0 + x_1 \bar{x}_0 y_1 y_0$$

$$a_0 = x_1 x_0 + x_0 \bar{y}_1 y_0$$

Handwritten Karnaugh map for CN2:


y_1, y_0	z
00	0
01	0
11	0
10	1

$$z = y_1 \bar{y}_0$$

  


Flip-Flop T (detto FF contatore)

 - Il FF-T e' tale che in corrispondenza del fronte in salita del clock:
- per $T=0$ il FF conserva
(l'uscita rimane inalterata)
- per $T=1$ il FF commuta
(l'uscita diventa il suo negato)



```
module FFT(q,t,clock,reset_);  
    input          clock, reset_;  
    input          t;  
    output         q;  
    reg            STAR;  
    parameter S0=0, S1=1;  
    assign q=(STAR==S0)?0:1;  
    always @(reset_==0) #1 STAR<=stato_iniziale;  
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3  
        casex(STAR)  
            S0: STAR<=(t==0)?S0:S1;  
            S1: STAR<=(t==0)?S1:S0;  
        endcase  
endmodule
```

 

Sintesi del riconoscitore di sequenza 11,01,10 con Mealy Rit

 
 


Tabella delle transizioni

x_1x_0	00	01	11	10
S0	S0	S0	S1	S0
S1	S0	S2	S1	S0
S2	S0	S0	S1	S0

Stato	y_1y_0
S0	00
S1	11
S2	01


x_1x_0	00	01	11	10
y_1y_0 00	00	00	11	00
01	00	00	11	00
11	00	01	11	00
10	--	--	--	--

x_1x_0	00	01	11	10
y_1y_0 00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	-	-	-	-


$$a_1 = x_1 x_0$$

$$a_0 = x_1 x_0 + x_0 y_1$$


$$b_0 = x_1 \bar{x}_0 \bar{y}_1 y_0$$

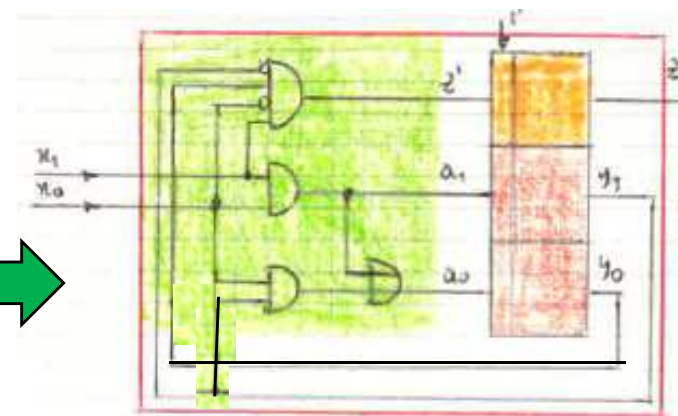


Ripple Counter

 


Serial Carry Counter

 

Parallel Carry Counter

 




Ring Counter

 


Full Adder (richiamo)

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i = a_i \oplus (b_i \oplus c_i)$$
   
$$c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i$$



Sommatore Parallelo con riporto seriale

 

$$\tau_{cout} = N \cdot \tau_C$$

$$\tau_{tot} = (N - 1) \cdot \tau_C + \tau_{FA}$$

N = numero di bit del sommatore

τ_C = ritardo per generare il carry

τ_{FA} = ritardo del Full-Adder singolo

τ_{tot} = ritardo totale del sommatore

Carry Look-Ahead Adder

$$\underline{S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1}}$$

$$\underline{C_i = a_i b_i + a_i C_{i-1} + b_i C_{i-1} = a_i b_i + C_{i-1} (a_i + b_i) = a_i b_i + C_{i-1} (a_i \oplus b_i)}$$

$a_i + b_i$ si può sostituire col suo xor perché nell'espressione quando $a_i = 1$ e $b_i = 1$ anche $a_i \cdot b_i = 1$

$$\left[\begin{array}{l} G_i = a_i b_i \\ P_i = a_i \oplus b_i \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} \underline{S_i = P_i \oplus C_{i-1}} \\ \underline{C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1}} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Gi=generate} \\ \text{Pi=propagate} \end{array}$$

$$\underline{C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{in}}$$

$$\underline{C_1 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + G_0 P_1 + P_1 P_0 \cdot C_{in}}$$

$$\underline{C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + G_1 P_2 + G_0 P_1 P_2 + P_2 P_1 P_0 \cdot C_{in}}$$


$$\underline{C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + G_2 P_3 + G_1 P_2 P_3 + G_0 P_1 P_2 P_3 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in}}$$

Carry Look-Ahead Adder (2)


C_{i-1}	a_i	b_i	Δ_i	Σ_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

in questi due casi il carry in uscita è presente perché "si genera" a causa del fatto che nella somma Δ_i sono tutti e due "a uno"

 in questi due casi il carry in uscita è presente perché "si propaga" dal F.A. precedente !!





in cui la rete FA è

 

Carry Look-Ahead Adder (3)

Es. Nel caso pari a 2

 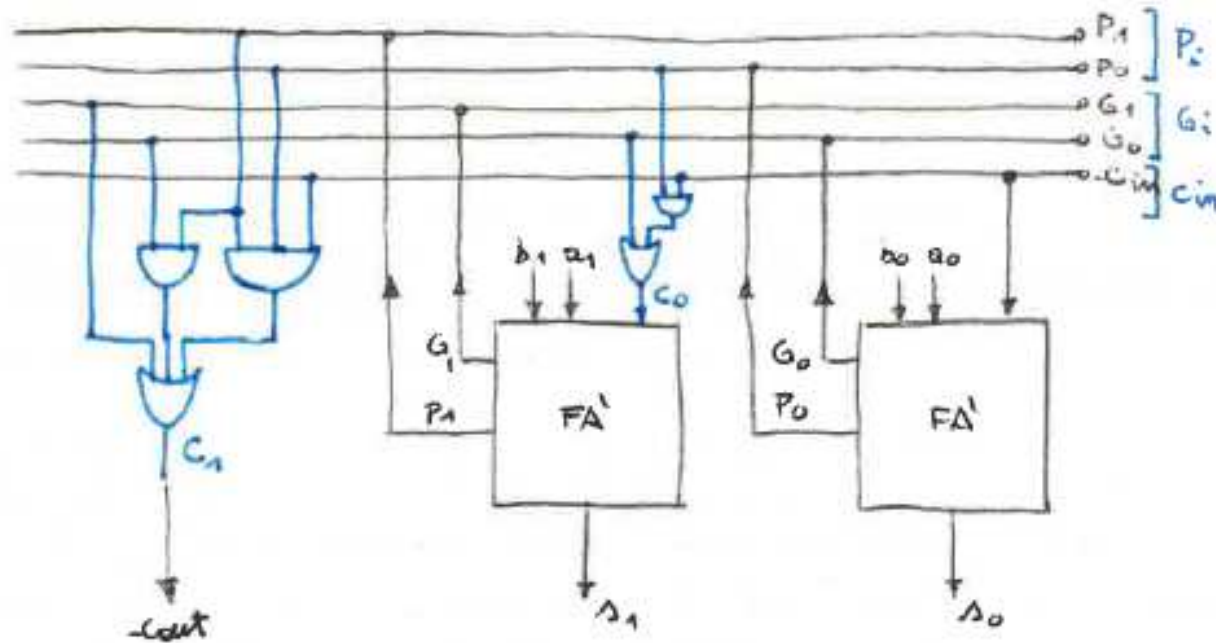

$$\tau_{cout} = \tau_{LAC}$$

$$\tau_{tot} = \tau_{LAC} + \tau_{FA'}$$