COMPITO di ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI del 11-04-2018

MATRICOLA_____

COGNOME_____

NOME_____

DA RESTITUIRE INSIEME AGLI ELABORATI e A TUTTI I FOGLI
→ NON USARE FOGLI NON TIMBRATI
→ ANDARE IN BAGNO PRIMA DELL'INIZIO DELLA PROVA
→ NO FOGLI PERSONALI, NO TELEFONI, SMARTPHONE, ETC

SVOLGIMENTO DELLA PROVA:

☐ PER GLI STUDENTI DI "ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI – A.A. 2015/16, 16/17, 17/18": es. N.1+2+3+7.

NOTA: per l'esercizio 7 dovranno essere consegnati DUE files: il file del programma VERILOG e il file relativo all'output (screenshot o copy/paste)

1) [19/38] Trovare il codice assembly MIPS corrispondente al seguente programma **(usando solo e unicamente istruzioni della tabella sottostante e rispettando le convenzioni di utilizzazione dei registri dell'assembly MIPS** riportate qua sotto per riferimento).

```
typedef struct node {
    struct node *next;
    int vertex;
}node;

int vi[10]={0,0,0,0,1,2,3,4,5,6};
int vj[10]={1,2,3,4,5,5,6,6,7,7};
node *G[20];
int visited[20];
int n=8;

void DFS(int i) {
    node *p;
    print_int(i);
    print_string(" ");
    p=G[i];
    visited[i]=1;
    while(p!=NULL) {
       i=p->vertex;
       if(!visited[i]) DFS(i);
       p=p->next;
    }
}

void insert(int vi,int vj) {
    node *p,*q;
    q=(node*)sbrk(sizeof(node));
    q->vertex=vj;
    q->next=NULL;
    if(G[vi]==NULL)
        G[vi]=q;
    else {
        p=G[vi];
        while(p->next!=NULL) p=p->next;
        p->next=q;
    }
}

void read_graph() {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++) {
        G[i]=NULL;
        for(i=0;i<10;i++) insert(vi[i],vj[i]);
    }
}

int main() {
    int i;
    read_graph();
    for(i=0;i<n;i++) visited[i]=0;
    DFS(0);
    print_string("\n");
    exit(0);
}
```

2) [7/38] Si consideri una cache di dimensione 160B e a 5 vie di tipo write-back/write-non-allocate. La dimensione del blocco e' 8 byte, il tempo di accesso alla cache e' 4 ns e la penalita' in caso di miss e' pari a 40 ns, la politica di rimpiazzamento e' LRU. Il processore effettua i seguenti accessi in cache, ad indirizzi al byte: 927, 413, 63, 11, 40, 61, 15, 124, 822, 141, 16, 113, 16, 23, 91, 216, 31, 210, 11, 18, 31, 21. Tali accessi sono alternativamente letture e scritture. Per la sequenza data, ricavare il tempo medio di accesso alla cache, riportare i tag contenuti in cache al termine, i bit di modifica (se presenti) e la lista dei blocchi (ovvero il loro indirizzo) via via eliminati durante il rimpiazzamento ed inoltre in corrispondenza di quale riferimento il blocco e' eliminato.

3) [4/38] Rappresentare il numero 5/7 in un formato simile a IEEE-754 singola precisione ma supponendo di avere solo 4 bit per l'esponente anziche' 8 e solo 3 bit per la mantissa anziche' 23 (e un bit per il segno). L'arrotondamento deve essere effettuato al numero piu' vicino rappresentabile e in caso di equidistanza arrotondare al valore pari (round to nearest, ties to even).

4) Non assegnato

5) Non assegnato

6) Non assegnato

7) [8/38] **Realizzare** in Verilog (per studenti 2014 e anni precedenti --> v.nota finale) sia un contatore look-ahead-carry a 4-bit ottenuto collegando l'uscita S (opportunamente memorizzata su flip-flop-D) all'ingresso B di un sommatore look-ahead-carry mentre l'ingresso A e' fissato a 4'b0001. Realizzare la descrizione del circuito in Verilog e il relativo testbench: il clock ha un periodo di 10ns; il segnale _reset e' attivo basso: resta alto per 5ns, basso per 20ns, e poi ritorna alto per 600ns. Il contatore inizia il conteggio producendo sull'uscita Q il valore binario 0000 quando il segnale di /reset e'attivato, appena disattivato il /reset il conteggio prosegue. **Tracciare il diagramma di temporizzazione** come verifica della correttezza dell'unità riportando i segnali clock, /reset, uscita Q e Cout (carry in uscita al contotare) per la durata complessiva (625ns). Nota: si può svolgere l'esercizio su carta oppure con ausilio del simulatore salvando una copia dell'output (diagramma temporale) e del programma Verilog su USB-drive del docente. (Per studenti 2014 e anni precedenti descrivere il comportamento di questa rete e disegnare líntero diagramma di temporizzazione, come sopra specificato).

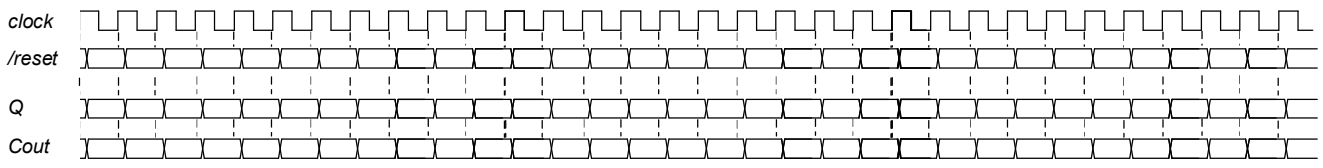

COMPITO di ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI del 11-04-2018

Instructions

Opcode+Funct (hexadecimal)	Instruction	Example	Meaning	Comments
00+20/00+21	**add**	`add/addu $1,$2,$3`	$1 = $2 + $3	(signed/unsigned) 3 operands; exception possible
00+22/00+23	**subtract**	`sub/subu $1,$2,$3`	$1 = $2 - $3	(signed/unsigned) 3 operands; exception possible
08/09	**add immediate**	`addi/addiu $1,$2,100`	$1 = $2 + 100	(signed/unsigned) + constant ; exception possible
00+18/00+19	**multiplication**	`mult/multu $1, $2`	Hi,Lo= $1 x $2	(signed/unsigned) 64-bit Product ; result in Hi,Lo
00+1A/00+1B	**division**	`div/divu $1, $2`	Hi= $1 % $2, Lo = $1 / $2	(signed/unsigned) division
00+10/00+12	**move from Hi / move from Lo**	`mfhi/mflo $1`	$1 = Hi ($1 = Lo)	Create copy of Hi (Create a copy of Lo)
00+2A/00+2B	**set on less than**	`slt/sltu $1,$2,$3`	if ($2 < $3) $1 = 1; else $1 = 0	(signed/unsigned) compare $2 and $3 (less than)
0A/0B	**set on less than immediate**	`slti/sltiu $1,$2,100`	if ($2 < 100) $1 = 1; else $1 = 0	(signed/unsigned) compare $2 and constant (less than)
00+24/25/26/27	**and / or / xor / nor**	`and/or/xor/nor $1,$2,$3`	$1=$2&$3 / $2|$3 / $2^$3 / !($2|$3)	3 register operands; Logical AND/OR/XOR/NOR
0C/0D/0E	**and /or / xor immediate**	`andi/ori/xori $1,$2,100`	$1 = $2 & 100 / $2 | 100 / $2 ^100	Logical AND/OR/XOR register, constant
00+00	**shift left logical**	`sll $1,$2,10`	$1 = $2 << 10	Shift left by constant
00+02/00+03	**shift right (l=logical,a=arithmetic)**	`srl/sra $1,$2,10`	$1 = $2 >> 10	Shift right by constant (for arithmetic: sign is preserved)
23/20	**load word / load byte**	`lw/lb $1,100($2)`	$1 = Memory[$2+100]	Data from memory to register
24	**load byte unsigned**	`lbu $1,100($2)`	$1 = Memory[$2+100]	Data from mem. To reg.; no sign extension
2B/28	**store word / store byte**	`sw/sb $1,100($2)`	Memory[$2+100] = $1	Data from register to memory
0F	**load upper immediate**	`lui $1,0x1234`	$1=0x1234'0000	load most significant 16 bits
PSEUDOINSTRUCTION	**load address**	`la $1,var`	$1 = &var	Load address of var (lui $1,H16(&var);ori $1, L16(&var)) H16/L16=high/low 16 bits of &var
02	**jump**	`j 10000`	go to 10000	Jump to target address
00+08	**jump register**	`jr $31`	go to $31	For switch, procedure return
03	**jump and link**	`jal 10000`	$31 = PC + 4;go to 10000	For procedure call
04	**branch on equal**	`beq $1,$2,100`	if ($1 = = $2) go to PC+4+100	Equal test; PC relative branch
05	**branch on not equal**	`bne $1,$2,100`	if ($1 != $2) go to PC+4+100	Not equal test; PC relative
00+0C	**syscall**	`syscall`	call OS service $v0	See table of system calls below
10+10,rs=10	**rfe**	`rfe`	shift right (k,e) bits in STATUS reg	Exit Kernel Mode, Enable Interrupts
PSEUDOINSTRUCTION	**branch unconditional**	`b 100`	go to PC+4+100	PC relative branch (e.g., beq $0,$0,100)
PSEUDOINSTRUCTION	**no operation**	`nop`	do nothing	Do nothing (e.g. sll $0,$0,0)
30	**load-linked**	`ll $1,100($2)`	$1=Memory[$2+100]	Read and start to monitor the given memory location
38	**store-conditional**	`sc $1,100($2)`	Memory[$2+100]=$1 or →	return 0 if a coherence action happens since the previous ll ($1 must be different from 0)
11+00 fmt=10/11	**add.s / add.d**	`add.x $f0,$f2,$f4`	$f0=$f2+$f4	Single and double precision add
11+01 fmt=10/11	**sub.s / sub.d**	`sub.x $f0,$f2,$f4`	$f0=$f2-$f4	Single and double precision subtraction
11+02 fmt=10/11	**mul.s / mul.d**	`mul.x $f0,$f2,$f4`	$f0=$f2*$f4	Single and double precision multiplication
11+03 fmt=10/11	**div.s / div.d**	`div.x $f0,$f2,$f4`	$f0=$f2/$f4	Single and double precision division
11+05 fmt=10/11	**abs.s / abs.d**	`abs.x $f0,$f2`	$f0=ABS($f2)	Single and double precision absolute value
11+06 fmt=10/11	**mov.s / mov.d**	`mov.x $f0,$f2`	$f0←$f2	Single and double precision move
11+07 fmt=10/11	**neg.s / neg.d**	`neg.x $f0,$f2`	$f0= – ($f2)	Single and double precision opposite value
11+3C(31,32,3D,3E,3F) fmt=10/11	**c.lt.s / c.lt.d (ne,eq,gt,le,ge)**	`c.lt.x $f0,$f2`	Temp=($f0<$f2)	Single and double: compare $f0 and $f2 <,=,!=,>,<=>=
11+00 fmt=4/0	**move to/from coprocessor 1**	`mtc1/mfc1 $1,$f2`	$f2=$1 / $1=$f2	Move $1 to/from C1reg. $f2 (no conversion)
10+00 fmt=4/0	**move to/from coprocessor 0**	`mtc0/mfc0 $1,$2`	$c2=$1 / $1=$c2	Move $1 to/from C0 reg. $f2 (no conversion)
11+00 fmt=6/2	**move to/from control reg of cop.1**	`ctc1/cfc1 $1,$cf2`	$cf2=$1 / $1=$cf2	Move $1 to/from C1-CONTROL register
11 fmt=8,ft=1/0	**branch on true/false**	`bc1t/bc1f label`	If (Temp = = true/false) go to label	Temp is 'Condition-Code'
31/39	**load/store floating point (32bit)**	`lwc1/swc1 $f0,0($1)`	$f0←Memory[$1] / Memory[$1]←$f0	Data from FP (C1) register to memory
11+21,fmt=10/11+22,fmt=11	**convert from/to single to/from double**	`cvt.d.s/cvt s.d $f0,$f2`	$f0=(double)$f2/$f0=(single)$f2	Type conversion
11+24,fmt=11/11+20	**convert from/to single to/from integer**	`cvt.w.s/cvt s.w $f1,$f0`	$f1=(int)$f0 / $f0=(single)$f2	Type conversion

Register Usage

Name	Reg. Num.	Usage
$zero	0	The constant value 0
$s0-$s7	16-23	Saved
$t0-$t9	8-15,24-25	Temporaires
$a0-$a3	4-7	Arguments

Name	Reg.Num.	Usage
$v0-$v1	2-3	Results
$fp, $sp	30,29	frame pointer, stack pointer
$ra, $gp	31,28	return address, global pointer
$k0-$k1	26,27	Kernel usage

Reg. Num.	Usage
$f0, $f2	Return values
$f12,$f14	Function arguments
$f20,$f22,$f24,$f26,$f28,$f30	Saved registers
$f4,$f6,$f8,$f10,$f16,$f18	Temporaries registers

System calls

Service Name	Service Num. ($v0)	INPUT Arguments	OUTPUT Arguments
print_int	1	$a0=integer to print	---
print_float	2	$f12=float to print	---
print_double	3	($f12,$f13)=double to print	---
print_string	4	$a0=address of ASCIIZ string to print	---
read_int	5	---	$v0=integer
read_float	6	---	$f0=float
read_double	7	---	$f0-f1=double
read_string	8	$a0=address of input buffer, $a1=max characters to read	---
sbrk	9	$a0=Number of bytes to be allocated	$v0=pointer to the allocated memory
exit	10	---	---